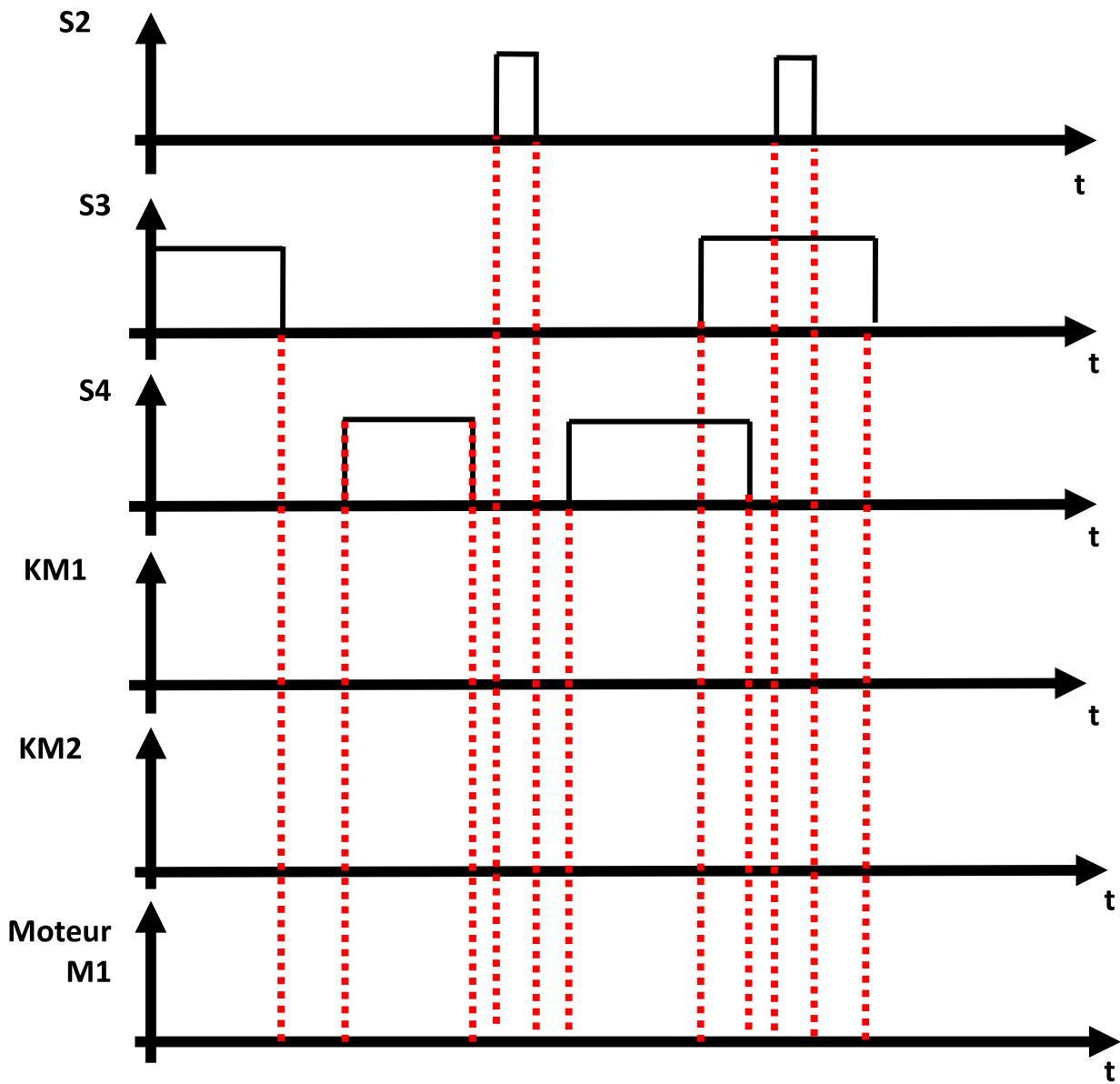


Document réponse N°4 Chronogrammes de schémas électriques



Nota : Pour les contacts, on prend toujours en compte l'état physique :

- contact actionné : =1
- contact non actionné : =0