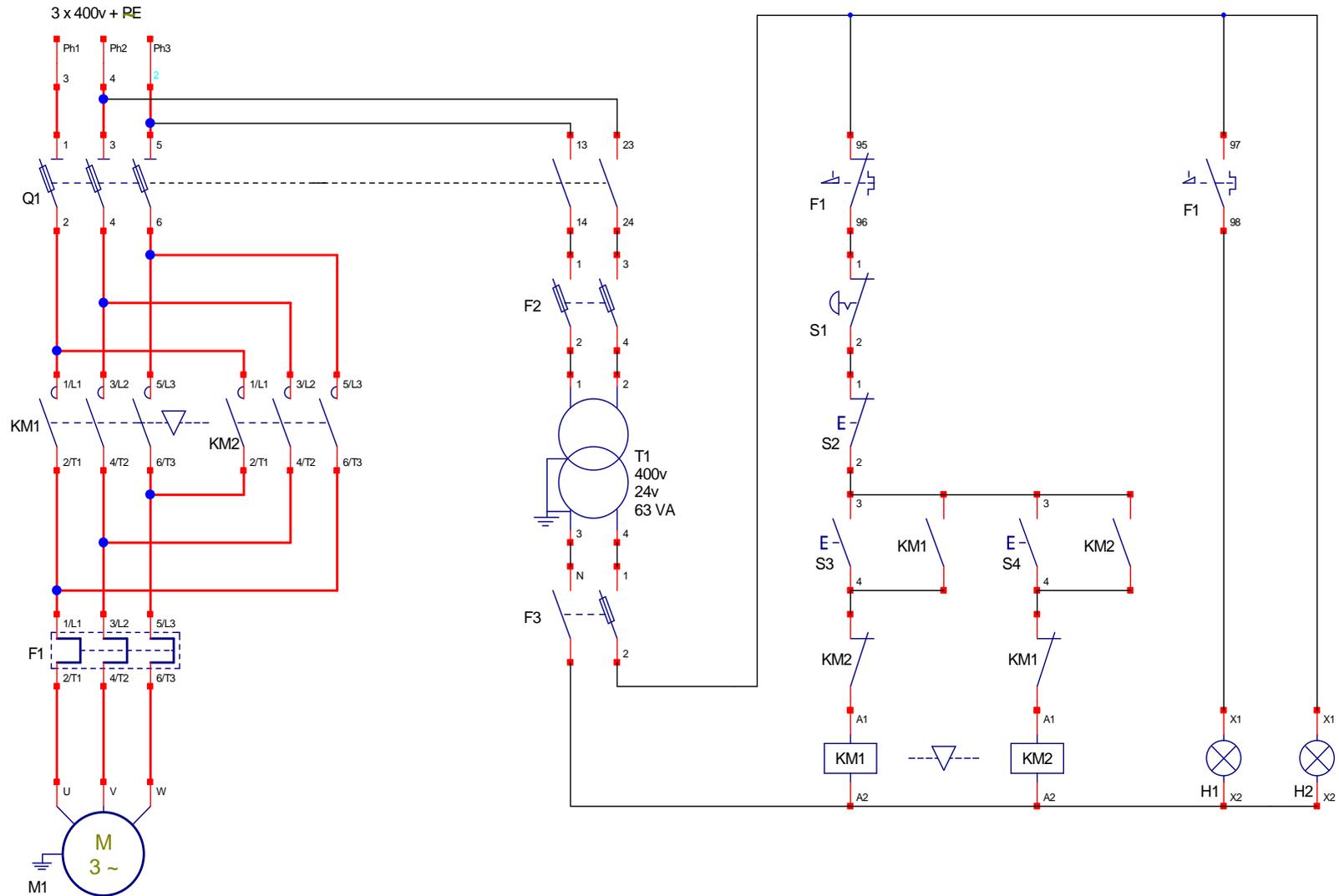


### Activité 3 :

Réaliser avec le logiciel schématic le schéma suivant :



Compléter les chronogrammes sur le document réponse N°3

On considère que Q1, F2 et F3 sont actionnés (les contacts sont fermés), S1 et F1 non actionnés (contacts fermés).