
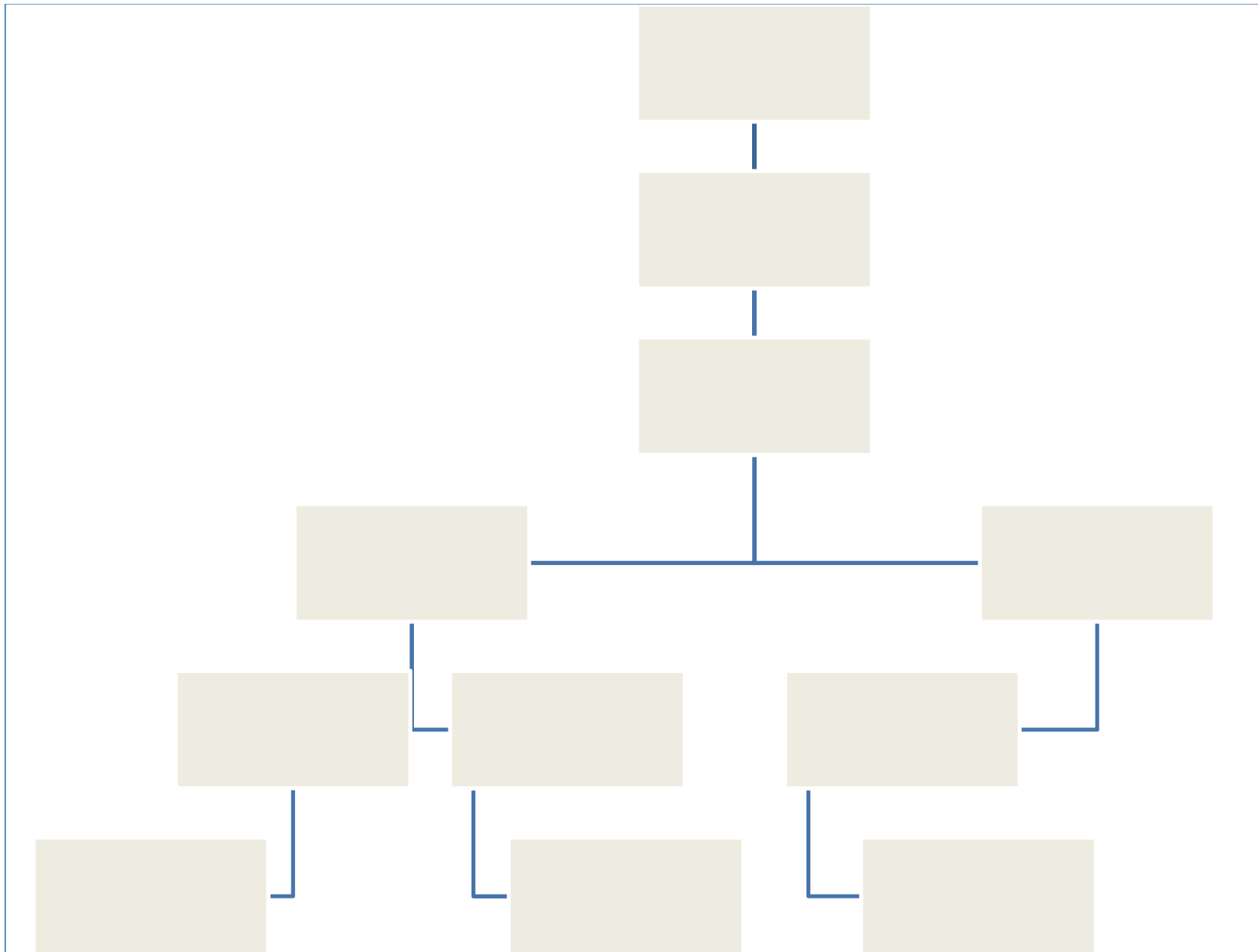


Document réponse N°2 : Schéma de puissance

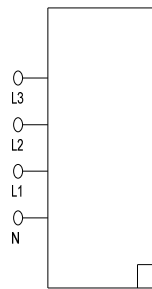1. **Activité préparatoire : Compléter le document réponse 2a en remplaçant les fonctions par le nom des appareils à placer**



2. **Schéma de puissance** : Compléter les cases vides par les symboles normalisés du matériel attendu.



interrupteur
4 pôles



disjoncteur différentiel
tétrapolaire



contacteur
tétrapolaire

disjoncteur
bipolaire



disjoncteur
tripolaire




fusible sectionneur
bipolaire




contacteur
bipolaire





contacteur
tripolaire

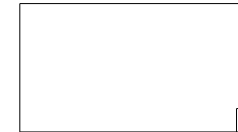

transformateur
400 / 24

 

fusible sectionneur
uni + N

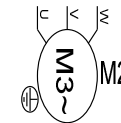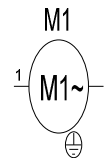

Note: L'interrupteur, le disjoncteur différentiel et le contacteur tétrapolaire sont à dessiner horizontalement, le reste est à faire verticalement.