

Document réponse sur le système d'automatisme « My Home »

1. Etude d'un simple allumage

On souhaite réaliser l'allumage et l'extinction d'une lampe avec une commande simple.

2.1 Etude schématique

Tous les appareils doivent être raccordés au Bus deux fils. Celui-ci est alimenté en 27V continu par un bloc convertisseur 230V/27V .

Question 1 :

Compléter ci-dessous le schéma de raccordement du BUS et de la lampe

