

TABLEAU N°1

Schéma	Partie de l'installation	Résistances (mΩ)	Réactances (mΩ)
	Réseau amont		
	Transformateur 1250 kVA		
	Câble de liaison Transformateur TGBT		
	Disjoncteur D1 NS2000N réglage I_r = 1800 A (cran 0,9) réglage I_{sd} = 9000 A (cran 10) réglage Tr à 0,5s		
	Interrupteur Sectionneur D3 IN 2000		
	Disjoncteur départ Téléphérique D10 NS 1600N réglage I_r à 0,6 réglage I_{sd} à 10 réglage Tr à 0,5s		
	Câble de liaison		
	Disjoncteur Armoire Téléphérique Q1		